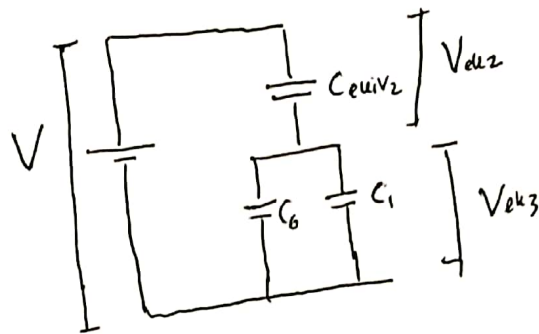


⑦ -) Beda potensial melalui  $C_1$  diberikan oleh :



$$C_{eqv2} = C$$

$$C_{eqv3} = C_1 + C_6 = C'$$

$$V_1 = \frac{q_{eqv3}}{C_{eqv3}}$$

$$= \frac{q_{tot}}{C_1 + C_6}$$

$q_{eqv3} = q_{eqv2} = q_{total} \rightarrow$  karena disusun seri  
Maka, kita dapatkan hubungan tegangan

$$V_{tot} = V_{eqv2} + V_{eqv3}$$

$$V_{tot} = V_{eq2} + V_{eq3}$$

$$\frac{q_{tot}}{C_{tot}} = \frac{q_{eqv2}}{C_{eqv2}} + \frac{q_{eqv3}}{C_{eqv3}}$$

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C'}$$

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{C + C'}{CC'}$$

$$C_{tot} = \frac{CC'}{C + C'}$$

maka :

$$V_1 = \frac{q_{tot}}{C'}$$

$$= \frac{C_{tot} \cdot V_{tot}}{C'}$$

$$V_1 = \frac{CC'}{C + C'} \times V$$

$$V_1 = \frac{C}{C + C'} \times V \text{ atau}$$

$$V_1 = \left( \frac{C_{eq2}}{C_{eq2} + C_{eq3}} \right) V = \frac{6\mu F (20V)}{6\mu F + 6\mu F} = 10V //$$